组成原理实验课程第 六 次实验报告

实验名称	单周期 CPU 实现			班级	李涛老师
学生姓名	辛浩然	学号	2112514	指导老师	董前琨
实验地点	实验楼 A 区 304			实验时间	2023/5/30


1 实验目的

- 1. 理解 MIPS 指令结构, 理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码, 学会对这些指令进行归 纳分类。
- 2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构, 如延迟槽, 哈佛结构的概念。
- 3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
- 4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
- 5. 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础

2 实验内容说明

针对目前 CPU 可运行的 R 型和 I 型 MIPS 指令,各补充一条新的指令。

3 实验原理图

 

4 实验步骤

新增 R 型指令: 算数右移; I 型指令: 与立即数。以下是 single cycle cpu.v 文件中的修改:

```
// 译码阶段
// 加入指令列表
wire inst_SRA ;
wire inst_ANDI;
assign inst_SRA = op_zero & (rs==5'd0) & (funct == 6'b000011);
// 算数右移
assign inst_ANDI = (op == 6'b001100);
// 与立即数
// 传递到执行模块的ALU源操作数和操作码
wire inst_sra ;
wire inst_andi;
assign inst_sra = inst_SRA; // 算数右移
assign inst_andi= inst_ANDI; // 与立即数
wire [31:0] sext_imm;
wire inst_shf_sa; // 使用sa域作为偏移量的指令
wire inst_imm_sign; // 对立即数作符号扩展的指令
```

```
assign sext_imm = {{16{imm[15]}}, imm}; // 立即数符号扩展
assign inst_shf_sa = inst_SLL | inst_SRL | inst_SRA;
// sra是使用sa域作为偏移量的指令
assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_LUI | inst_LW | inst_SW |
  inst_ANDI;
// andi是对立即数作符号扩展的指令
wire [31:0] alu_operand1;
wire [31:0] alu_operand2;
wire [12:0] alu_control; // ALU操作码, 独热编码, 修改为13位
assign alu_operand1 = inst_shf_sa ? {27'd0,sa} : rs_value;
assign alu_operand2 = inst_imm_sign ? sext_imm : rt_value;
assign alu_control = {inst_add,inst_sub,inst_slt,inst_sltu,inst_and,
  inst_nor,inst_or, inst_xor,inst_sll,inst_srl,inst_lui,inst_sra,
  inst_andi};
// 写回阶段
wire inst_wdest_rt; // 寄存器堆写入地址为rt的指令
wire inst_wdest_rd; // 寄存器堆写入地址为rd的指令
assign inst_wdest_rt = inst_ADDIU | inst_LW | inst_LUI | inst_ANDI;
// andi指令写入地址为rt
assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_AND |
  inst_NOR | inst_OR | inst_XOR | inst_SLL | inst_SRL | inst_SRA;
// sra指令写入地址为rd
```

对应修改 alu.v 文件,修改 alu 控制信号,新增运算。

```
assign alu_sra = alu_control[ 1];
assign alu_andi = alu_control[ 0];
wire [31:0] sra_result;
wire [31:0] andi_result;
// 与立即数
assign andi_result= alu_src1 & alu_src2;
// 算术右移
wire [31:0] sra_step1;
wire [31:0] sra_step2;
assign sra_step1 = {32{shf_1_0 == 2'b00}} & alu_src2 | {32{shf_1_0}
== 2'b01}} & {alu_src2[31], alu_src2[31:1]} | {32{shf_1_0 == 2'b10}}
& {{2{alu_src2[31]}}, alu_src2[31:2]} | {32{shf_1_0 == 2'b11}} &
{{3{alu_src2[31]}}, alu_src2[31:3]};
assign sra_step2 = {32{shf_3_2 == 2'b00}} & sra_step1 | {32{
shf_3_2 == 2'b01} & {{4{sra_step1[31]}}, sra_step1[31:4]} | {32{
shf_3_2 == 2'b10} & {{8{sra_step1[31]}}, sra_step1[31:8]} | {32{
shf_3_2 == 2'b11} & {{12{sra_step1[31]}}, sra_step1[31:12]};
assign sra_result = shf[4] ? {{16{sra_step2[31]}}}, sra_step2
[31:16]} : sra_step2;
```

修改 rom 文件,增加指令数量。写入新增运算 andi 和 sra 的新指令。

以下是新增指令的具体分析:

第 19 条指令: 地址为 4CH, 指令编码为 306D5555h, 根据 op=001100, 说明为 andi 指令。该指令将 \$3 寄存器的值与立即数 5555h 求与后存至 \$13 寄存器中。

```
assign inst_rom[19] = 32'h306D5555;
// 4CH: andi $13,$3,5555 | $13 = 00000011H
```

第 20 条指令: 地址为 50H, 指令编码为 00038083h, 根据 op 与 rs 全为 0 以及 funct=000011 可知, 其为 sra 指令。该指令表示将 \$3 寄存器的值算术右移 2 位后存至 \$16 寄存器中。

```
assign inst_rom[20] = 32'h00038083;
// 50H: sra $16,$3,2 | $16 = 00000004H
```

第 22 条指令: 地址为 58H, 指令编码为 00068903h, 同样为 sra 指令。该指令表示将 \$6 寄存器的值算术右移 4 位后存至 \$17 寄存器中。

```
assign inst_rom[22] = 32'h00068903;
// 58H: sra $17,$6,4 | $17 = FFFFFFFEH
```


以下是完整的所有指令:

```
module inst_rom(
          [4:0] addr, // 指令地址
   input
   output reg [31:0] inst // 指令
   );
   wire [31:0] inst_rom[23:0]; // 指令存储器,字节地址
   assign inst_rom[ 0] = 32'h24010001;
   // 00H: addiu $1 ,$0,#1 | $1 = 0000_0001H
   assign inst_rom[ 1] = 32'h00011100;
   // 04H: sll $2 ,$1,#4 | $2 = 0000_0010H
   assign inst_rom[ 2] = 32'h00411821;
   // 08H: addu $3 ,$2,$1 | $3 = 0000_0011H
   assign inst_rom[ 3] = 32'h00022082;
   // OCH: srl $4 ,$2,#2 | $4 = 0000_0004H
   assign inst_rom[ 4] = 32'h00642823;
   // 10H: subu $5 ,$3,$4 | $5 = 0000_000DH
   assign inst_rom[ 5] = 32'hAC250013;
   // 14H: sw
               $5 ,#19($1) | Mem[0000_0014H] = 0000_000DH
   assign inst_rom[ 6] = 32'h00A23027;
   // 18H: nor $6 ,$5,$2 | $6 = FFFF_FFE2H
   assign inst_rom[ 7] = 32'h00C33825;
   // 1CH: or $7 ,$6,$3 | $7 = FFFF_FFF3H
   assign inst_rom[ 8] = 32'h00E64026;
   // 20H: xor $8 ,$7,$6 | $8 = 0000_0011H
   assign inst_rom[ 9] = 32'hAC08001C;
               $8 ,#28($0) | Mem[0000_001CH] = 0000_0011H
   // 24H: sw
   assign inst_rom[10] = 32'h00C7482A;
   // 28H: slt $9 ,$6,$7 | $9 = 0000_0001H
   assign inst_rom[11] = 32'h11210002;
   // 2CH: beq $9 ,$1,#2 | 跳转到指令34H
   assign inst_rom[12] = 32'h24010004;
   // 30H: addiu $1 ,$0,#4 | 不执行
   assign inst_rom[13] = 32'h8C2A0013;
```

```
// 34H: lw $10,#19($1) | $10 = 0000_000DH
assign inst_rom[14] = 32'h15450003;
// 38H: bne $10,$5,#3 | 不跳转
assign inst_rom[15] = 32'h00415824;
// 3CH: and $11,$2,$1 | $11 = 0000_0000H
assign inst_rom[16] = 32'hACOBOO1C;
// 40H: sw $11,#28($0) | Men[0000_001CH] = 0000_0000H
assign inst_rom[17] = 32'hAC040010;
// 44H: sw $4 ,#16($0) | Mem[0000_0010H] = 0000_0004H
assign inst_rom[18] = 32'h3C0C000C;
// 48H: lui $12,#12 | [R12] = 000C_0000H
assign inst_rom[19] = 32'h306D5555;
// 4CH: andi $13,$3,5555 | $13 = 00000011H
assign inst_rom[20] = 32'h00038083;
// 50H: sra $16,$3,2 | $16 = 00000004H
assign inst_rom[21] = 32'h24CE5555;
// 54H: addi $14,$6,5555 | $14 = 00005537H
assign inst_rom[22] = 32'h00068903;
// 58H: sra $17,$6,4 | $17 = FFFFFFEH
assign inst_rom[23] = 32'h08000000;
// 5CH: j 00H | 跳转指令00H
```

5 上箱验证

上箱验证结果如图所示。

 

对于原有的指令,比较图中寄存器的值与前面 rom.v 代码块的预期值可以验证其正确性。任选一指令作为例子:

对于 17 号指令, sw \$4,#16(\$0), 其将 4 号寄存器的值写入 Mem[00000010H], 输入 MADDR 为 10,可以成功查到存储器中对应地址存放的值为 00000004H (如上图蓝框)。

对于新增指令的验证:

如前所述,新增第 19 条 andi 指令: 将 \$3 寄存器的值与立即数 5555h 求与后存至 \$13 寄存器中。理论上 \$13 寄存器的值应为 00000011H, 对比上箱结果,确实如此。

新增第 20 条 sra 指令:表示将 \$3 寄存器的值算术右移 2 位后存至 \$16 寄存器中。理论上 \$16 的值为 00000004H,对比上箱结果,确实如此。

新增第 22 条 sra 指令: 表示将 \$6 寄存器的值算术右移 4 位后存至 \$17 寄存器中。理论上 \$17 的值为 FFFFFFEH, 对比上箱结果, 确实如此。

结合以上结果,可以验证正确性。

6 总结感想

通过本次实验:

1. 理解了 MIPS 指令结构, 理解了 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码, 学会了对这些指令

进行归纳分类。

- 2. 了解熟悉了 MIPS 体系的处理器结构。
- 3. 熟悉并掌握了单周期 CPU 的原理和设计。
- 4. 进一步加强了运用 verilog 语言进行电路设计的能力。