

组成原理实验课程第一次实报告

实验名称	定点加法			班级	李涛老师
学生姓名	辛浩然	学号	2112514	指导老师	董前琨
实验地点	实验楼 A 区 304		实验时间	2023/3/21	

1、实验目的


- 1.熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
- 2.掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
- 3.理解并掌握加法器的原理和设计。
- 4.熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- 5.为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2、实验内容说明

1.设计两个模块，8 位加法器和 32 位加法器，其中 32 位加法器通过调用 8 位加法器实现。

- 2.针对 32 位加法器进行仿真验证
- 3.针对 32 位加法器进行上实验箱验证

3、实验原理图

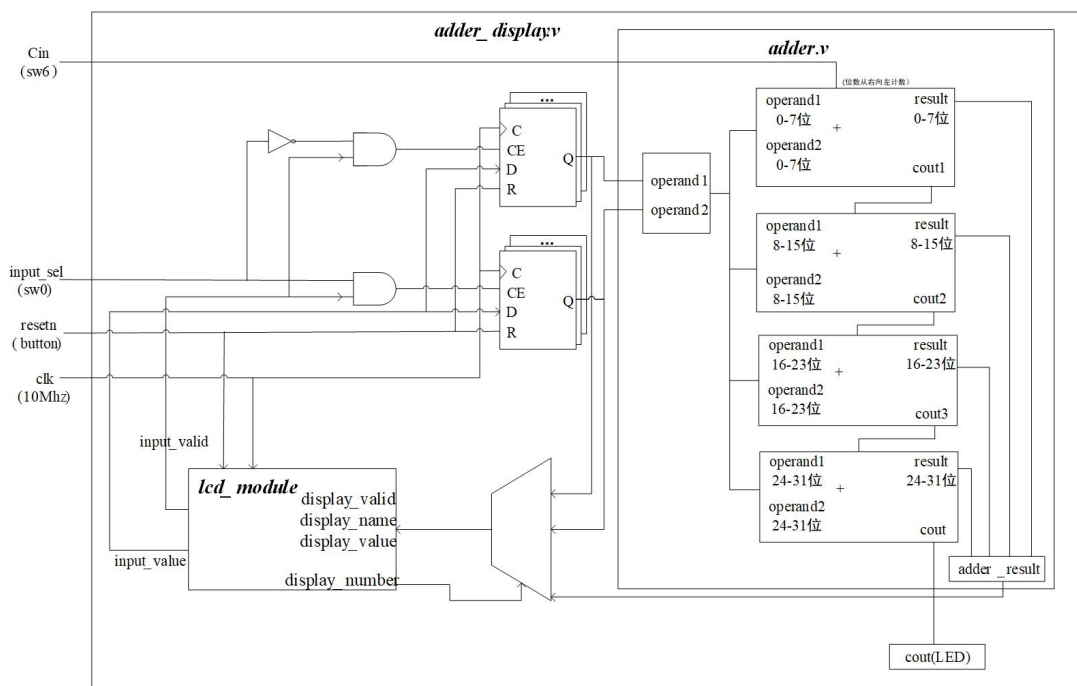

4、实验步骤

1.利用四个八位加法器实现 32 位加法

代码修改：

(1) 8 位加法器模块

实现两个 8 位加数与低位进位的求和，得到 8 位结果和高位进位。

```
module adder8(  
    input [7:0] ina,
```

```

    input [7:0] inb,
    input inc,
    output [7:0] sum,
    output outc
);
    assign {outc,sum} = ina + inb + inc;
endmodule

```

(2) **32 位加法模块**，调用 8 位加法模块。实现思路：模块包含两个 32 位输入加数、32 位求和结果 res、低位进位、高位进位。对于输入的两个 32 位数，拆分成 8 位数。第一次调用 8 位加法模块，输入的两个 32 位数的后 8 位作为加数，输入的进位作为低位进位，运算和存到 res 的后八位，运算产生的进位作为下一次调用 8 位加法器的低位进位。依次进行调用，直到最后一次调用八位加法器，最后一次调用加和的结果存到 res 的前 8 位，最终的 32 位 res 就是两个 32 位数与低位进位加和的结果。产生的进位就是最终结果的进位。

```

module adder32(
    input [31:0] op1,
    input [31:0] op2,
    input cin,
    output [31:0] res,
    output cout
);
    wire c1,c2,c3;
    adder8 adder8_1(
        .ina(op1[7:0]),
        .inb(op2[7:0]),
        .inc(cin),
        .sum(res[7:0]),
        .outc(c1)
    );
    adder8 adder8_2(
        .ina(op1[15:8]),
        .inb(op2[15:8]),
        .inc(c1),
        .sum(res[15:8]),
        .outc(c2)
    );
    adder8 adder8_3(
        .ina(op1[23:16]),
        .inb(op2[23:16]),
        .inc(c2),
        .sum(res[23:16]),
        .outc(c3)
    );
    adder8 adder8_4(

```

```

        .ina(op1[31:24]),
        .inb(op2[31:24]),
        .inc(c3),
        .sum(res[31:24]),
        .outc(cout)
    );
endmodule

```

(3) 修改 testbench 文件

产生输入激励，即 2 个加数和 1 个低位进位信号，输出加法结果和向高位的进位信号。

```

module testbench();
    reg[31:0] op1,op2;
    reg op;
    wire[31:0] sum;
    wire flag;
    //接信号
    adder32 uut(op1,op2,op,sum,flag);
    initial //类似 c++里的构造函数 只执行一次
    begin
        op1 = 32'b0;op2 = 32'b0; op = 32'b0;
    end
    //always 语句对后面信号敏感, #3 延迟三个时间单位
    //$random 生成 32 位随机数
    always #3 op1 = $random;
    always #5 op2 = $random;
    always #7 op = $random % 2'b1_0;//取最低位
endmodule

```

2.修改 LCD 屏幕显示数据的位置

修改 display 文件输出到触摸屏显示部分

修改 case 语句中的 display_number. display_number 就是输出到外部说明当前需要显示的区域块为第几块，有效编号从 1~44，指示 44 块显示区域块。进行修改，第一块和第三块显示输入的加数，第五块显示输出的加和。当然，可以修改为 1-44 的任意数字，实现任意位置显示。

```

always @(posedge clk)
begin
    case(display_number)
        6'd1 : //修改
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name <= "ADD_1";
            display_value <= adder_operand1;
        end
        6'd3 : //修改
        begin

```


```

        display_valid <= 1'b1;
        display_name  <= "ADD_2";
        display_value <= adder_operand2;
    end
    6'd5 : //修改
    begin
        display_valid <= 1'b1;
        display_name  <= "RESUL";
        display_value <= adder_result;
    end
    default :
    begin
        display_valid <= 1'b0;
        display_name  <= 40'd0;
        display_value <= 32'd0;
    end
endcase
end
end


```

5、实验结果分析


(1) 仿真波形结果

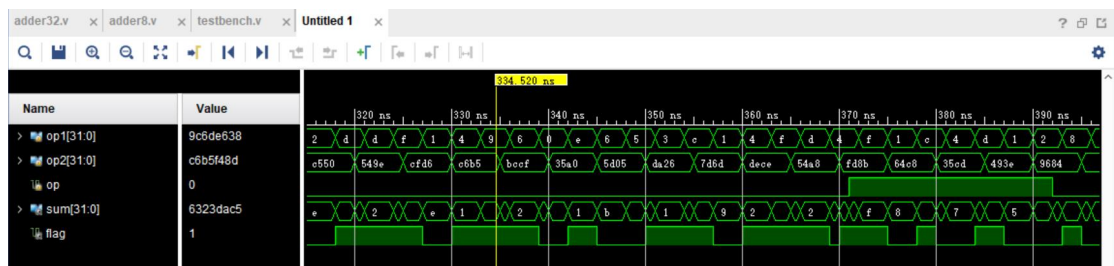

 $c6b5f48d + 9c6de638 + 0 = 16323dac5$, 32 位结果为 6323dac5, 高位进位为 1. 结果正确。



 $f78290ef + fd8b6afb + 1 = 1f50dfbeb$, 32 位结果为 f50dfbeb, 高位进位为 1, 结果正确。



$093e4d12 + ec50b4d8 + 0 = f58f01ea$, 32 位结果为 f58f01ea, 进位为 0, 结果正确。

由上述仿真波形结果可验证 32 位加法器的正确性。

(2) 实验箱结果

在 display 文件中, 将显示位置修改为第 1、3、5 个位置, 通过实验箱显示可以发现, 显示位置修改正确。

在实验箱验证中, 拨码开关最左侧的开关用来选择触摸屏输入的数据为加数 1 还是加数 2; 左数第二个拨码开关选择输入进位为 0 还是 1。


最左侧的 led 灯为向高位的进位, 进位为 0 亮, 进位为 1 暗。



$11111111 + 22222222 + 0 = 33333333$, 进位为 0 (最左侧 led 灯亮), 结果正确。



 $6255599A + 22222222 + 1 = 84777BBC$, 进位为 0 (最左侧 led 灯亮), 结果正确。



$D1111111 + 92222222 + 0 = 163333333$, 进位为 1 (最左侧 led 灯暗), 结果正

确。

由上述实验箱结果可验证 32 位加法器的正确性。

6、总结感想

- 1.第一次接触 Verilog 语言，对其有了基本的认知和了解，掌握了一些诸如模块、always 语句等语法。
- 2.熟悉了 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
- 3.掌握了利用实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
- 4.理解并掌握了加法器的原理和设计。